

Von 0 und 1 zu einem Computer

In diesem Buch wird die Transistor Logik so weit abstrahiert, dass es möglich ist selber mit Transistoren einen Computer zu bauen.

Autor
Leonard Röpcke

Datum
October 10, 2025

Contents

1	Einleitung	1
1.1	Grundlagen der digitalen Logik	1
1.1.1	Definition der digitalen Logik	1
1.1.2	Abstraktion elektronischer Bauteile	1
1.1.3	Beispiel: Wahrheitstabelle des AND-Gatters	1
1.1.4	Zusammenfassung	2

Chapter 1

Einleitung

Vorwort

Dieses Buch vermittelt die Grundlagen der digitalen Logik. Alle Inhalte basieren auf eigenständiger Recherche und praktischer Erfahrung. Lesende sollten stets kritisch hinterfragen und die Konzepte selbstständig nachvollziehen. Die digitale Logik ist ein Thema, das konsequent auf klaren, logischen Prinzipien aufbaut. Dieses Buch ist so aufgebaut, dass kein Vorwissen erforderlich ist, um die grundlegenden Konzepte zu verstehen. Praktische Übungen oder Simulationen der vorgestellten Schaltungen sind empfehlenswert, um das Verständnis zu vertiefen.

1.1 Grundlagen der digitalen Logik

1.1.1 Definition der digitalen Logik

Digitale Logik ist die Lehre von der Verarbeitung binärer Signale durch logische Operatoren. Die Grundlage jeder digitalen Information sind zwei Zustände: 0 und 1. In der Praxis werden diese Zustände häufig durch elektrische Spannungen dargestellt: ein hoher Pegel entspricht 1, ein niedriger Pegel entspricht 0. Digitale Logik beschreibt, wie diese Zustände miteinander verknüpft werden können, um komplexe Informationen zu verarbeiten.

1.1.2 Abstraktion elektronischer Bauteile

Um digitale Schaltungen analysieren und entwerfen zu können, abstrahieren wir elektronische Bauteile zu sogenannten logischen Gattern. Diese Gatter führen grundlegende logische Operationen aus und bilden die Bausteine komplexer Schaltungen. Die wichtigsten Gatter sind:

- **UND (AND):** Liefert 1, wenn beide Eingänge 1 sind.
- **ODER (OR):** Liefert 1, wenn mindestens ein Eingang 1 ist.
- **NICHT (NOT):** Kehrt den Eingangswert um.

1.1.3 Beispiel: Wahrheitstabelle des AND-Gatters

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1.1.4 Zusammenfassung

Die digitale Logik bildet die Grundlage aller digitalen Systeme. Durch die Abstraktion von elektronischen Bauteilen zu logischen Gattern lassen sich komplexe Schaltungen systematisch analysieren und entwerfen. Die hier vorgestellten Grundprinzipien werden in den folgenden Kapiteln weiter vertieft und durch konkrete Beispiele ergänzt.

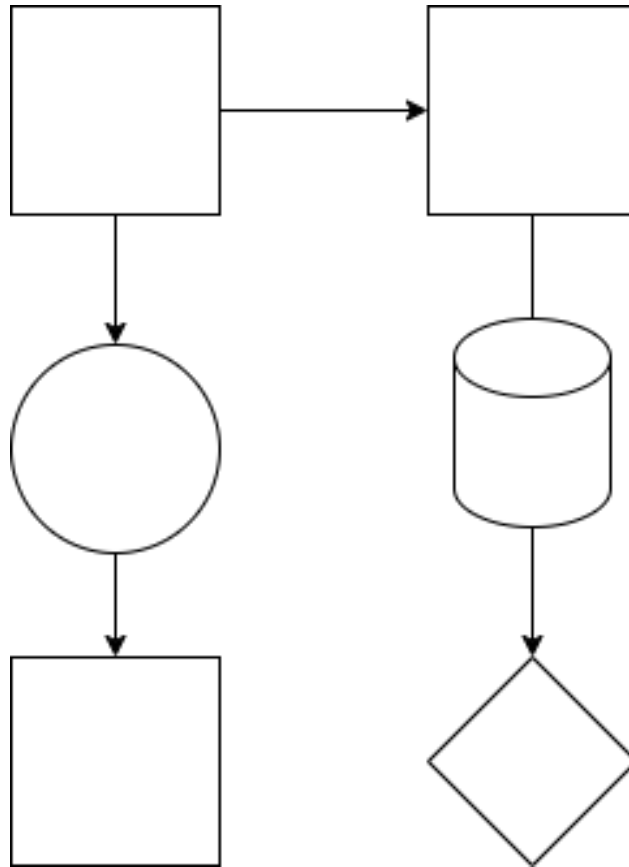


Figure 1.1: Test Diagramm mit draw.io erstellt